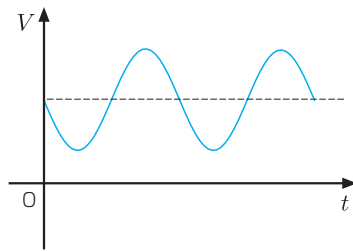


(a) もし C_2 がなかったら
こう出力される



(b) C_2 が存在するとこのように
交流成分のみが出力される

